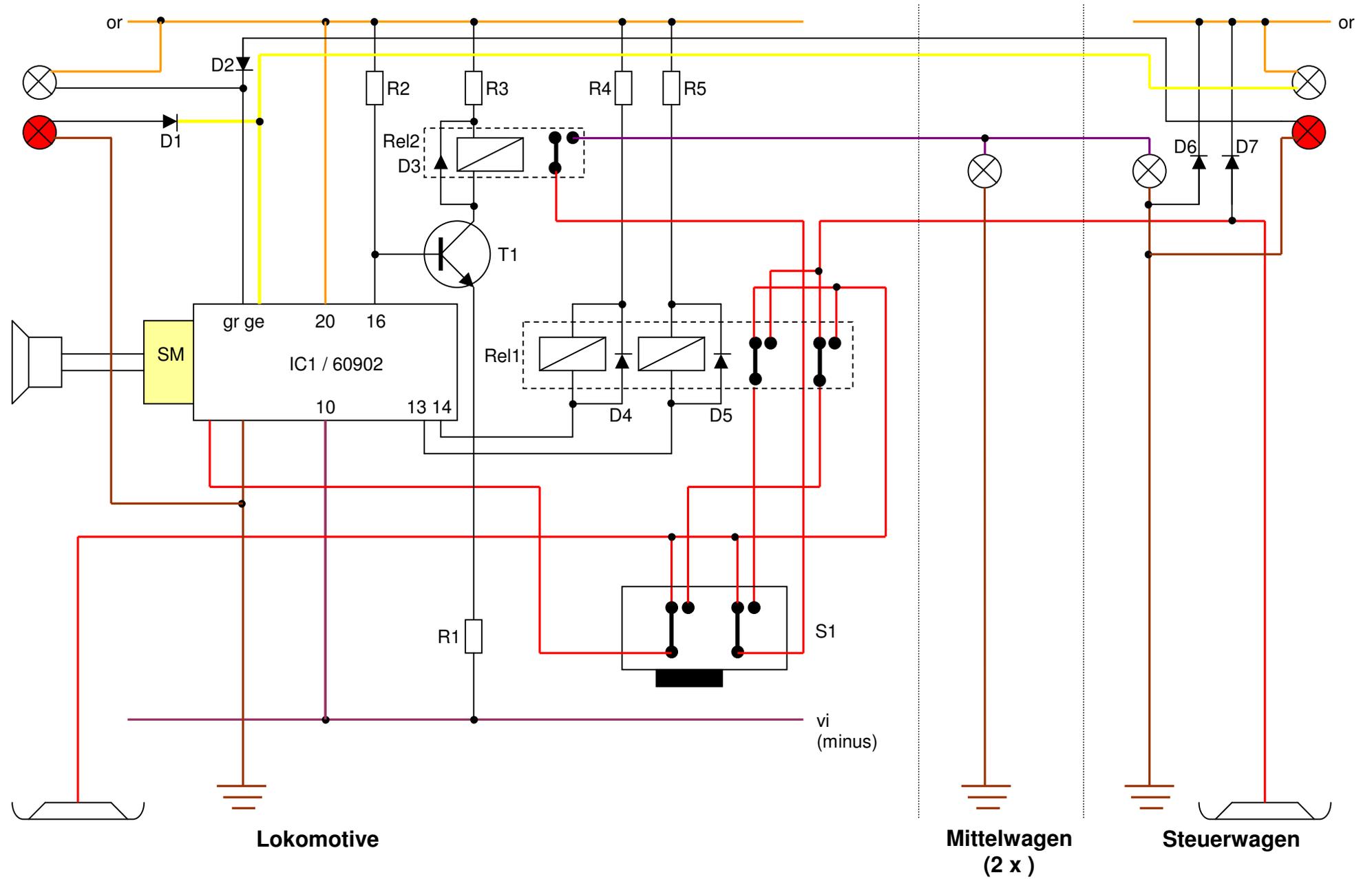


Ram TEE I 3471, Umbau mit „60902“ aus PA-1, mit externer Verstärkung von F2, Schleiferumschaltung und Innenbeleuchtung



Komponentenliste

		Distrelec Bestellnummer
IC 1	IC 701.22B des Decoders 60902	
SM	Soundmodul 607319	
T1	Darlington Transistor BC 879, 100V, 1A, TO-92	610394
D1 – D7	Diode 4148	
R1	3.9 Ohm	
R2	47kOhm	
R3	Ca. 500 Ohm (ca. 1/2 des Spulenwiderstandes des Relais)	
R4,R5	Ca. 360 Ohm (ca. 1/2 des Spulenwiderstandes des Relais)	
Rel 1	TQ2-L2 12V bistabiles Relais (2 Wechsler) zur Schleiferumschaltung	400368
Rel 2	T2Q 12V monostabiles Relais zur Schaltung der Innenbeleuchtung	400362
S1	SS-22 SDH2, 2-poliger Umschalter zur Überbrückung der Schleiferumschaltung	200186